

学号:

姓名:

年级、专业、班级:


学院:

线 封 密


电路 (1) 期末考试
2023 ~ 2024 学年第二学期

注意 事项	1. 答题前请先将姓名、学号填涂清楚。	学号(*必填项*)															
	2. 客观题使用2B铅笔填涂; 修改时用橡皮擦干净。																
	3. 请严格按照题号在相应答题区域作答, 超出答题区域的答案无效; 在草稿纸、试卷上答题无效。禁止填涂答题纸四角的识别区。																
填涂	4. 保持卷面清洁, 不要装订、折叠、破损。																
	正确填涂:  错误填涂:     																
考生禁填	缺考	作弊	违纪														
	☐	☐	☐														


1. (10分)

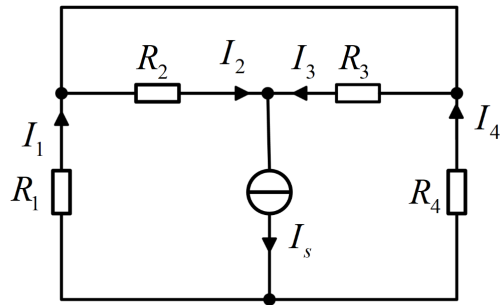


2. (15分) 画出至少一个中间电路, 画出最终等效电路。

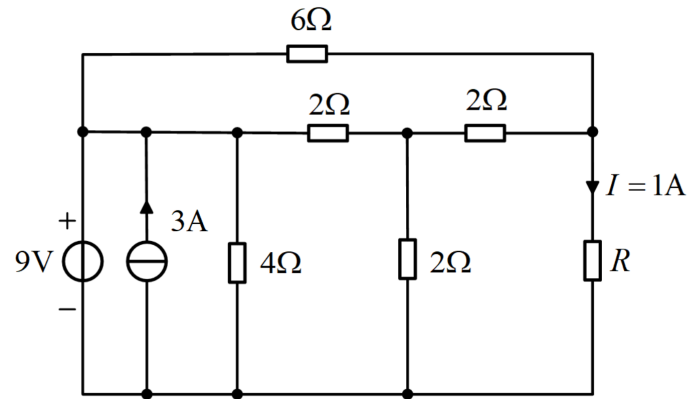


3. (15分)

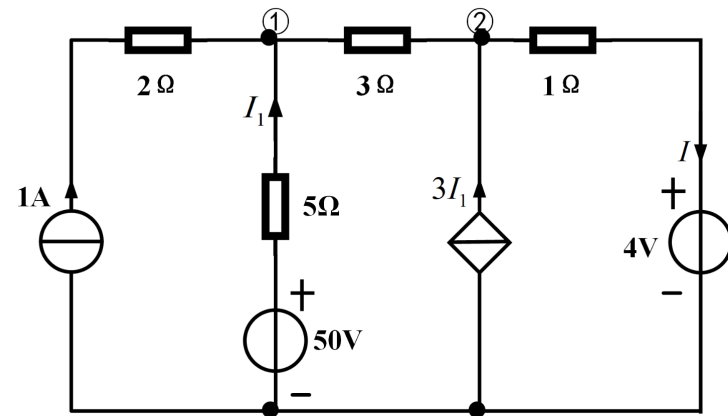


4. (10分)

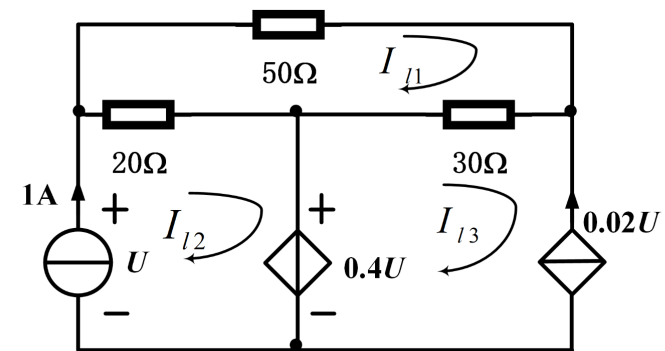

5. (15分)

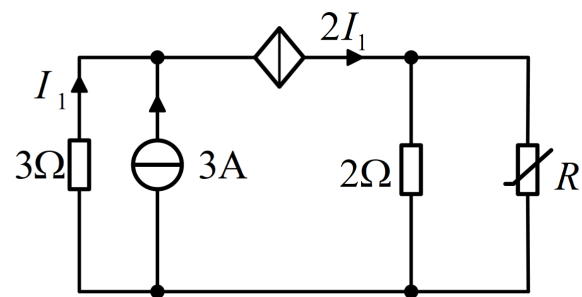


6. (10分)

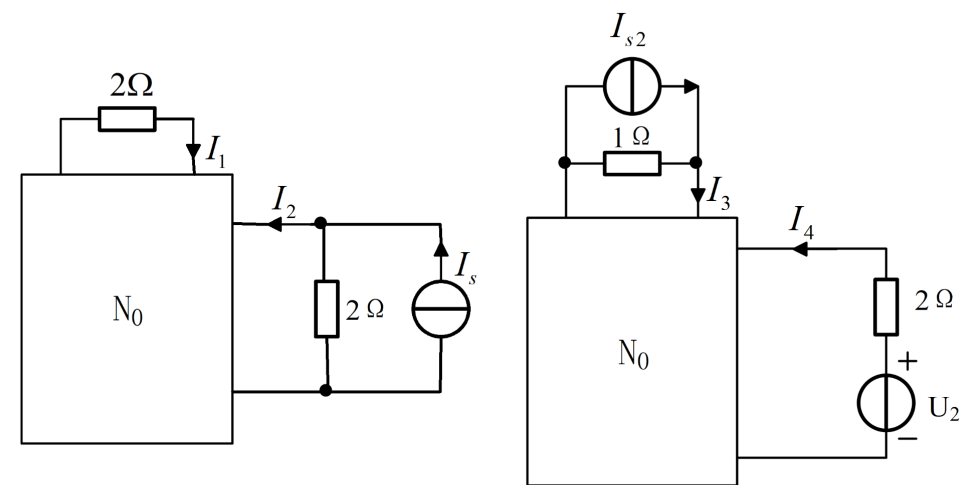

院学


刊

7. (15分)

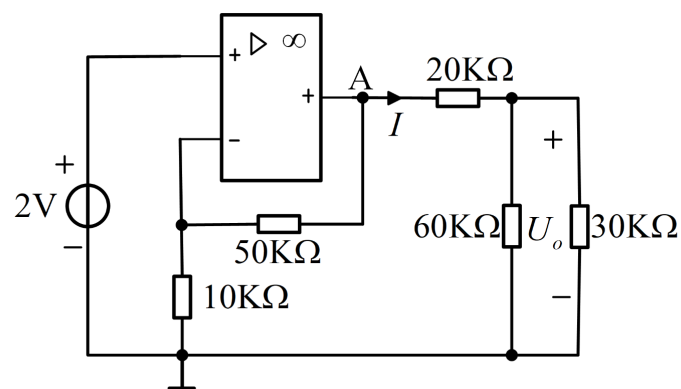

答题严禁超出答题区域 第7页

8. (10分)

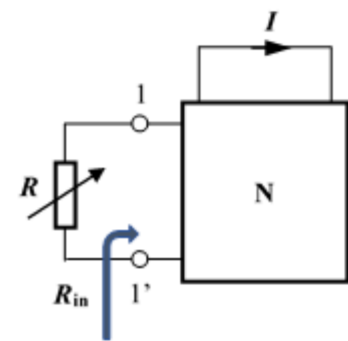

Version 19.0

答题严禁超出答题区域 第8页